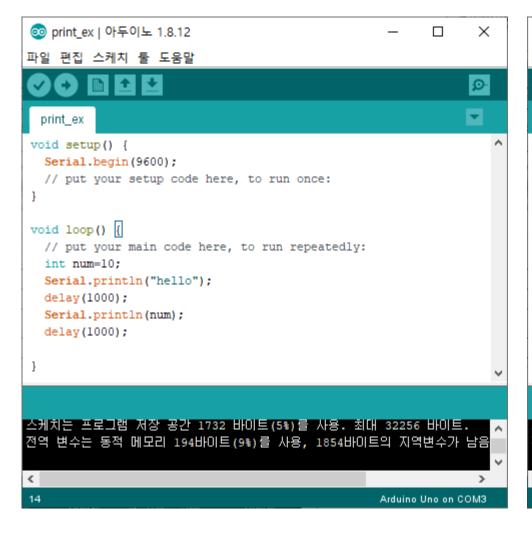



## 조건문



### 변수값 확인 방법





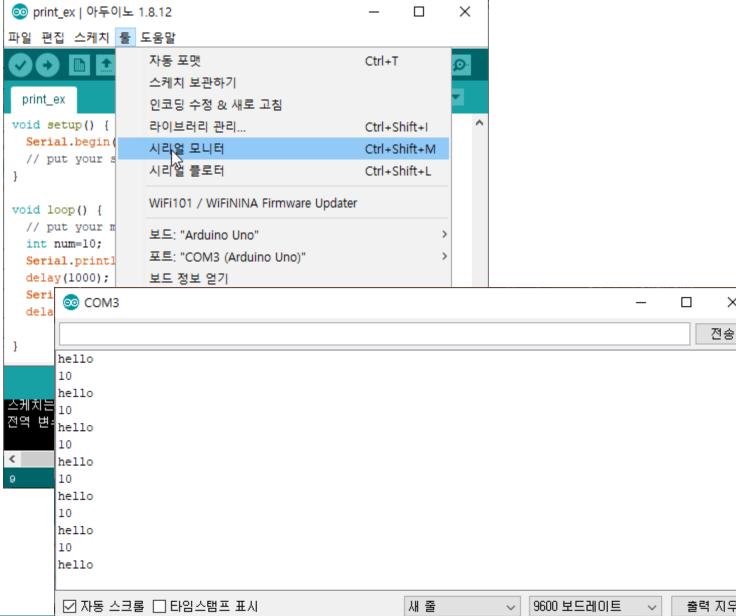

### 조건문



```
if(조건) {
실행문1;
} else {
실행문2;
}
```

조건에 만족하면

실행문1을 실행하고,

그렇지 않으면

실행문2를 실행한다.

```
◎ if_ex | 아두이노 1.8.12
                                                          \times
                                                    파일 편집 스케치 둘 도움말
                                                         Ø
void setup() {
  Serial.begin(9600);
 void loop() {
  int score=90;
  String grade="F";
  if (score>89) {
    grade="A";
  else{
  Serial.println(grade);
  delay(1000);
업로드 완료.
스케치는 프로그램 저장 공간 2990 바이트(9%)를 사용. 최대 32256 바이트.
전역 변수는 동적 메모리 202바이트(9%)를 사용, 1846바이트의 지역변수가 남음
<
                                             Arduino Uno on COM3
```




## 버튼 사용하기 예제



버튼을 사용하여 LED의 불을 켰다 껐다 할 수 있습니다. 버튼을 사용하여 LED의 조명 순서와 지연시간을 조정할 수 있습니다.

## 버튼의 특징



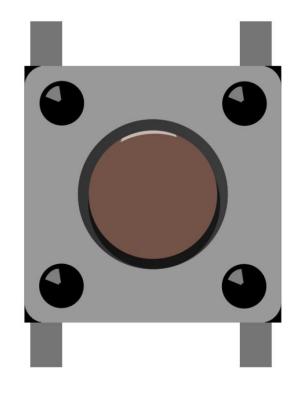

평소에는 전류가 흐르지 않다가 눌리면 전류가 흐르도록 하는 전자부품입니다.


누르지 않았을 때는 4개의 다리가 서로 연결 이 안되어 있어요.


가운데 있는 부분을 누르면 4개의 다리가 모 두 연결 됩니다.

버튼을 이용해 디지털 신호 입력을 제어할 수 있습니다.

## 버튼의 원리



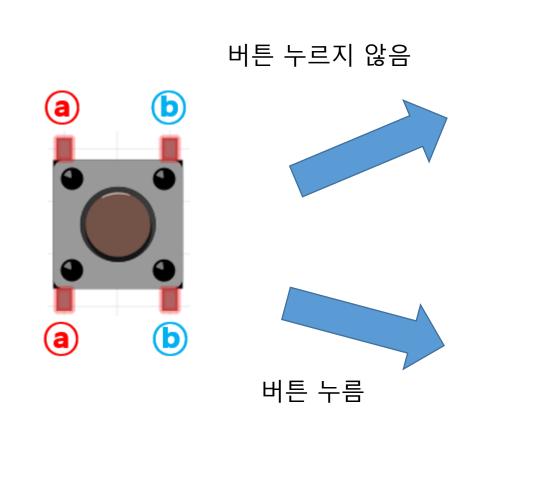

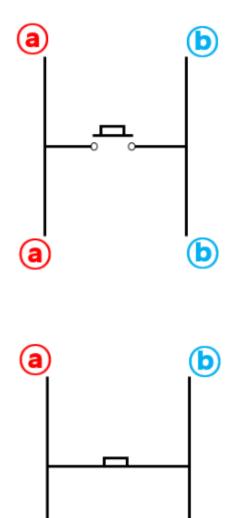


a

**(b)** 

## 준비물 (버튼/ 버튼+LED)



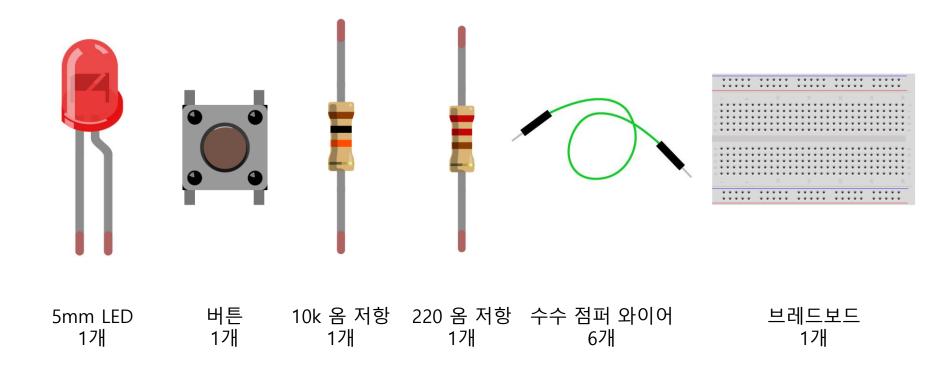


NOTICE!: LED에는 극성이 있다는 점 다시 한번 주의해 주세요!

## 하드웨어를 만들어봅시다.




## usb케이블을 빼고 시작하겠습니다.

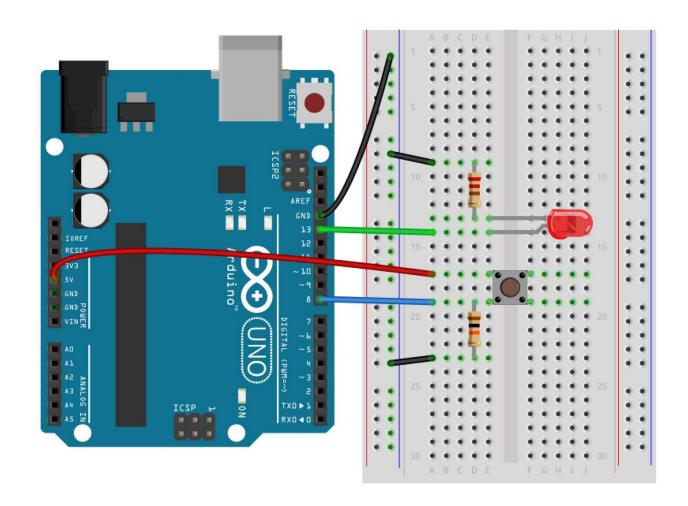



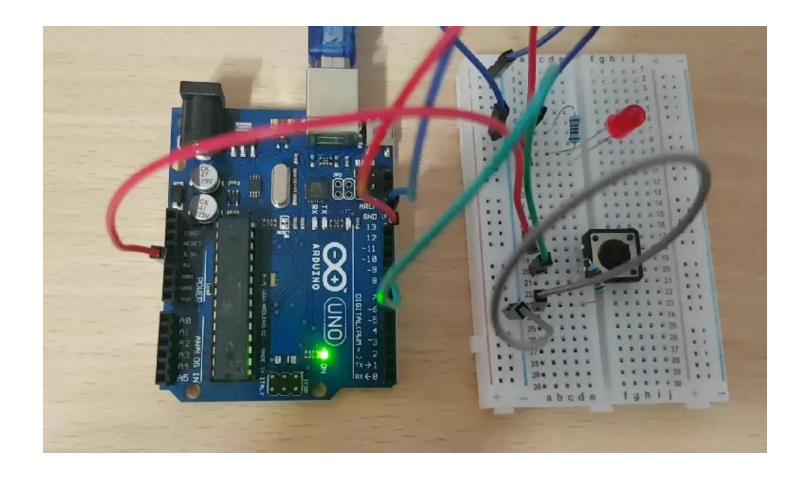버튼을 누르면 LED에 불이 들어오고, 버튼을 떼면 불이 꺼지도록 연결하세요. 코딩후 확인해보세요.



### 레시피) 버튼을 누르면 LED가 켜지는 미니 손전등을 만들어봅시다.




- 1. LED를 앞장과 같은 방법으로 13번 핀에 연결합니다. **저항을 이용하여 GND에 연결도 꼭 하셔야 합니다.**
- 2. 버튼을 브레드보드에 가로줄이 갈라진 가운데에 놓이도록 꽂아줍니다.
- 3. 10k 옴 저항을 디귿(c)자로 구부린 뒤 한 쪽을 버튼의 다리가 있는 줄에 연결되도록 꽃아 줍니다.
- 4. 8번 핀에 점퍼 와이어를 연결하고, 반대편을 10k 옴 저항과 버튼의 한쪽 다리가 함께 있는 가로 줄에 꽃아줍니다.
- 5. 10k 옴 저항만 꽂혀있는 줄에 새로운 점퍼 와이어를 꽂고, 반대쪽을 아두이노 보드의 그라운드 핀과 연결된 세 로줄에 꽂아 줍니다.
- 6. 5V 전원 핀에 점퍼 와이어를 연결하고, 반대편을 버튼 다리만 꽂혀있는 가로줄에 꽂아줍니다.
- 7. 보여드리는 대로 프로그램을 코딩 해주세요.
- 8. 아두이노와 PC를 연결해 주세요.
- 9. 스케치 상단의 "확인" 버튼과 "업로드" 버튼을 누릅니다.
- 10.LED가 1초 간격으로 반짝거립니다.

# 

- ① 버튼을 눌러 값이 입력되기 때문에 입력(INPUT)으로 설정합니다.
- ② 버튼의 상태에 따라 LED가 켜지고 꺼지기 때문에 출력(OUTPUT)으로 설정합니다.
- ③ 버튼이 눌러졌으면 (HIGH) LED가 켜지도록 합니다.
- ④ 버튼이 눌러지지 않았으면 (LOW) LED의 변화가 없도록 합니다.
- ⑤ ③~ ④의 단계를 반복합니다.

## 7) 버튼을 눌러 LED를 켜기 코딩

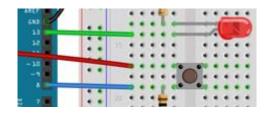

정수형 변수 value를 만들어 8핀으로 입력받는 값을 저장한다.

8번핀이 눌리면 5V 전기가 들어온다. (5V=HIGH) →

```
    Blink | 아두이노 1.6.6

void setup() {
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(8, INPUT);
void loop() {
 int value = digitalRead(8);
 if(value == HIGH) {
   digitalWrite(13, HIGH);
 } else {
   digitalWrite(13, LOW);
```


 $\rightarrow$ 
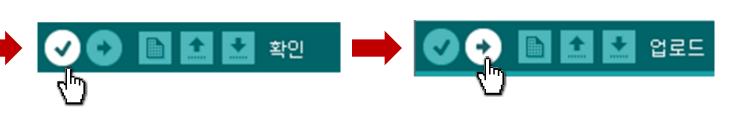
## 8) 최종실행과정 -1




- ① 아두이노의 USB를 PC와 연결하세요
- ② 프로그램을 확인하여 컴파일 하세요
- ③ 프로그램을 업로드 하여 코드를 아두이노 보드로 업로드 하세요.







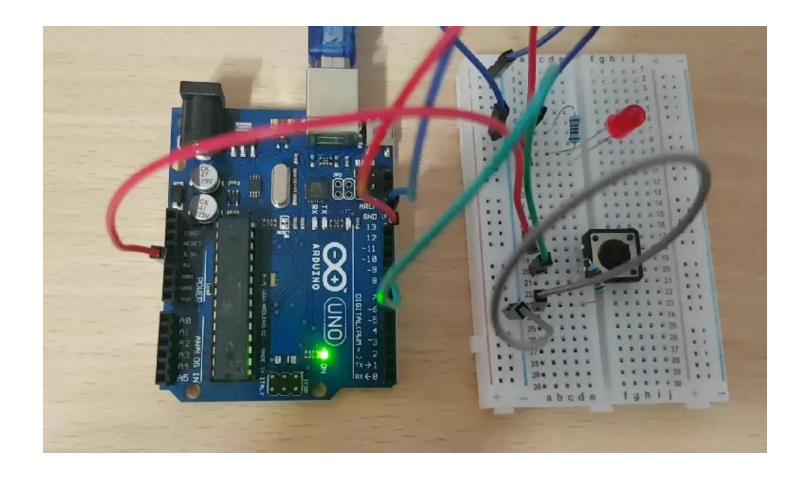버튼을 누르면 LED에 불이 들어오고, 버튼을 떼면 불이 꺼지도록 연결하세요. 코딩후 확인해보세요.






# 버튼 사용하기 실습문제


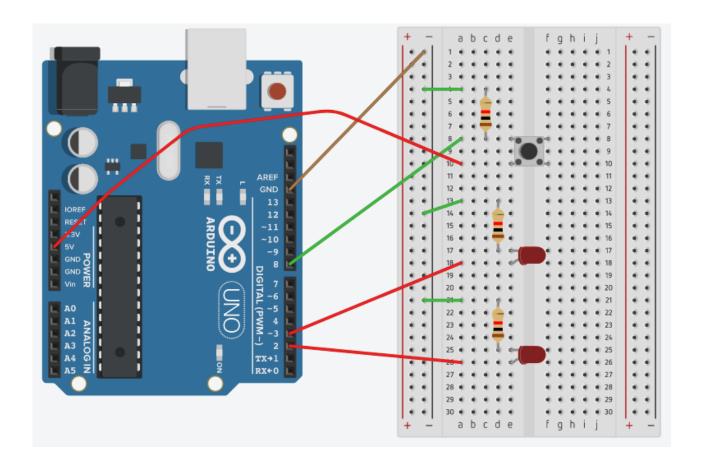
### 하드웨어를 만들어봅시다.




LED 2개를 2번 3번에 각각 연결하고 8번 핀에 연결된 버튼을 누르면 2개가 동시에 켜질 수 있도록 아두이노를 연결하고, 코딩 하여 결과를 확인해 보세요.





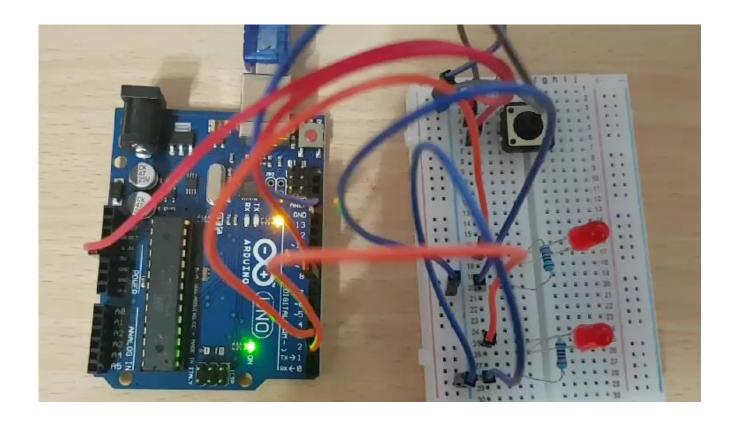
LED 2개를 2번 3번에 각각 연결하고 8번 핀에 연결된 버튼을 누르면 2개가 동시에 켜질 수 있도록 아두이노를 연결하고, 코딩 하여 결과를 확인해 보세요.



### 소프트웨어를 만들어봅시다.



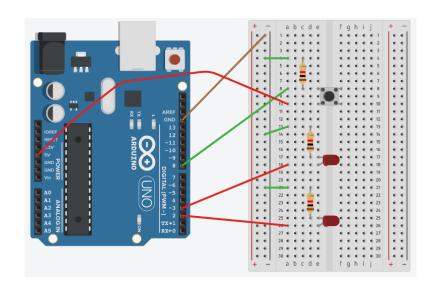- 1. 셋업함수에서 핀모드 함수 호출
- 8번-INPUT
- 2,3번-OUTPUT
- 2. loop 함수에서 digitalRead 함수를 이용 8번핀의 상태값을 읽어 온다
- 8번핀의 값이 HIGH 이면- 2-3번 핀에 HIGH값 주기
- 8번핀의 값이 LOW 이면- 2-3번 핀에 LOW값 주기



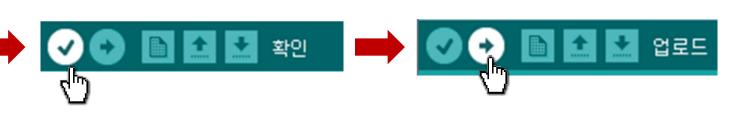
## 8) 최종실행과정 -1



- ① 아두이노의 USB를 PC와 연결하세요
- ② 프로그램을 확인하여 컴파일 하세요
- ③ 프로그램을 업로드 하여 코드를 아두이노 보드로 업로드 하세요.





### 실습 스케치


버튼을 누르는 동안에만 2 개의 버튼이 동시에 켜진다.

```
  Blink | 아두이노 1.6.6

                                              ×
파일 편집 스케치 툴 도움말
void setup() {
 pinMode(8, INPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 pinMode(3, OUTPUT);
void loop() {
 int value = digitalRead(8);
 if (value == HIGH) {
   digitalWrite(2, HIGH);
   digitalWrite(3, HIGH);
 } else {
   digitalWrite(2, LOW);
   digitalWrite(3, LOW);
```



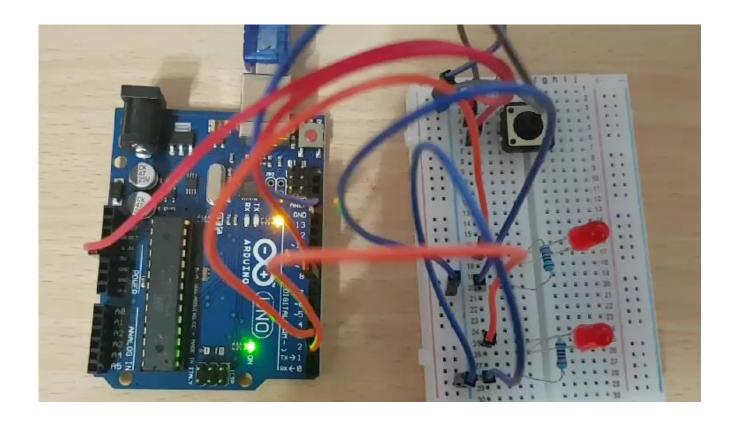LED 2개를 2번 3번에 각각 연결하고 8번 핀에 연결된 버튼을 누르면 2개가 동시에 켜질 수 있도록 아두이노를 연결하고, 코딩 하여 결과를 확인해 보세요.





## 사용한 코드를 정리해 봅시다.



```
void setup(){
void loop() {}
pinMode(핀번호, 입출력모드)
digitalWrite(핀번호, 상태)
digitalRead(핀번호)
analogWrite(핀번호, 상태)
delay(지연시간)
```



## pinMode(13, INPUT);

#### pinMode

디지털 핀의 용도를 설정하는 명령어.

매개변수는 (핀 번호, INPUT(0) 또는 OUTPUT(1)). 13번 소켓을 통해서 입력된다는 설정



## digitalWrite(13, LOW);

digitalWrite

디지털 신호를 출력할 때 사용하는 명령어.

매개변수는 (핀 번호, 출력할 전압 LOW(0V) 또는 HIGH(5V)). 13번 소켓을 통해서 입력된다는 설정 0V 전압이 출력된다는 뜻.



## digitalRead(13);

#### digitalRead

디지털 신호 입력값을 읽어들일 때 사용하는 명령어. 매개변수는 (핀 번호). a = digitalRead(13); 13번 소켓을 통해서 깂을 읽어들이고 이것을 a 에 반환한다는 뜻 디지털 신호이기 때문에 0 또는 1, 즉 LOW 또는 HIGH 값이 들어올 수 있다.




## 3색 LED 예제



3색 LED를 사용해봅시다.

### <u>삼색 LED</u>도 있어요



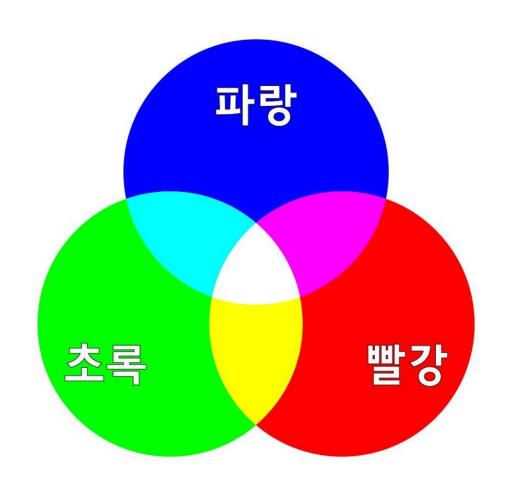

**빛3가지 색**: 빨강, 초록, 파랑

컴컴퓨터 모니터, TV도 바로 이 세가지 색을 조합해 다양한 색을 만듭니다.


### RGB 색상표




Color	HTML / CSS Name	Hex Code #RRGGBB	Decimal Code (R,G,B)
	Black	#000000	(0,0,0)
	White	#FFFFFF	(255,255,255)
	Red	#FF0000	(255,0,0)
	Lime	#00FF00	(0,255,0)
	Blue	#0000FF	(0,0,255)
	Yellow	#FFFF00	(255,255,0)
	Cyan / Aqua	#00FFFF	(0,255,255)
	Magenta / Fuchsia	#FF00FF	(255,0,255)
	Silver	#C0C0C0	(192,192,192)
	Gray	#808080	(128,128,128)
	Maroon	#800000	(128,0,0)
	Olive	#808000	(128,128,0)
	Green	#008000	(0,128,0)
	Purple	#800080	(128,0,128)
	Teal	#008080	(0,128,128)
	Navy	#000080	(0,0,128)

### 단색 LED 말고 <u>삼색 LED</u>도 있어요.



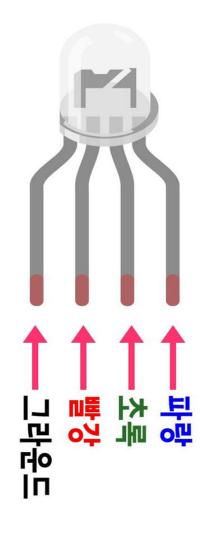

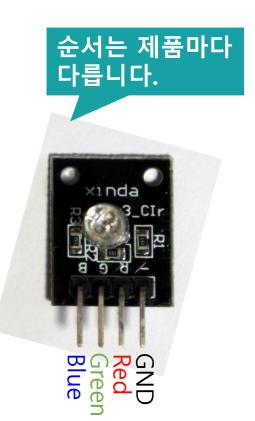


빛의 3가지 색을 이용해 다양한 색으로 빛을 내는 LED


삼색 LED의 다리 3개는 각각 빨강, 초록, 파랑의 빛을 제어 하여 다리들의 전압을 조절해 색의 양을 바꿈

### 준비물





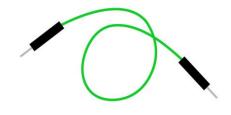

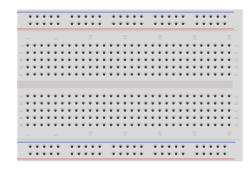


삼색 LED 1개 수수 점퍼 와이어 4개

브레드보드 1개

### 하드웨어를 만들어 봅시다




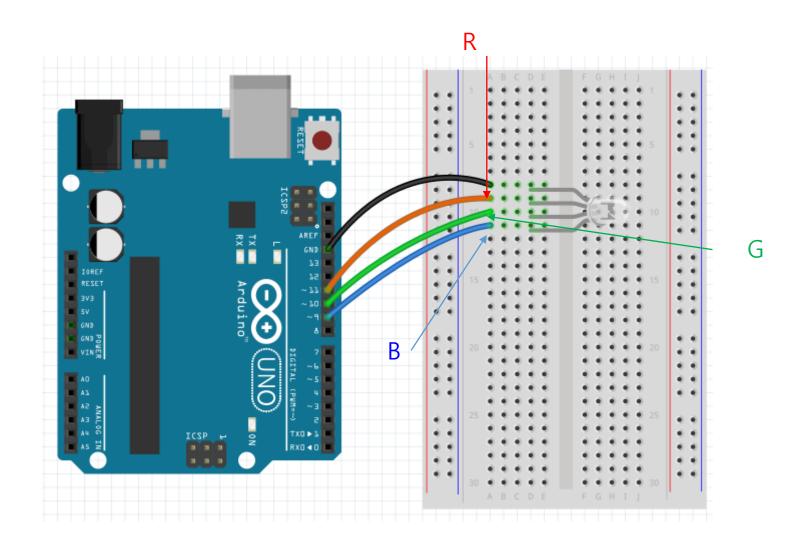


### 레시피)



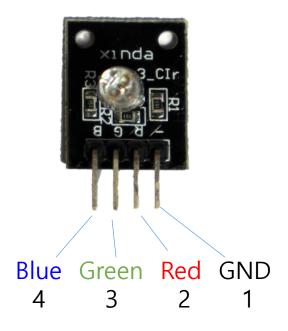
- 1) 삼색 LED를 브레드 보드에 부착한다.
- 2) 삼색 LED의 첫 번째 다리와 그라운드를 연결한다.
- 3) 삼색 LED의 두 번째 다리와 11번 핀을 연결한다.
- 4) 삼색 LED의 세 번째 다리와 10번 핀을 연결한다.
- 5) 삼색 LED의 네 번째 다리와 9번 핀을 연결한다.
- 6) 보여드리는 대로 프로그램을 코딩 해주세요.
- 7) 아두이노와 PC를 연결해 주세요.
- 8) 스케치 상단의 "확인" 버튼과 "업로드" 버튼을 누릅니다.
- 9) LED가 1초 간격으로 반짝거립니다





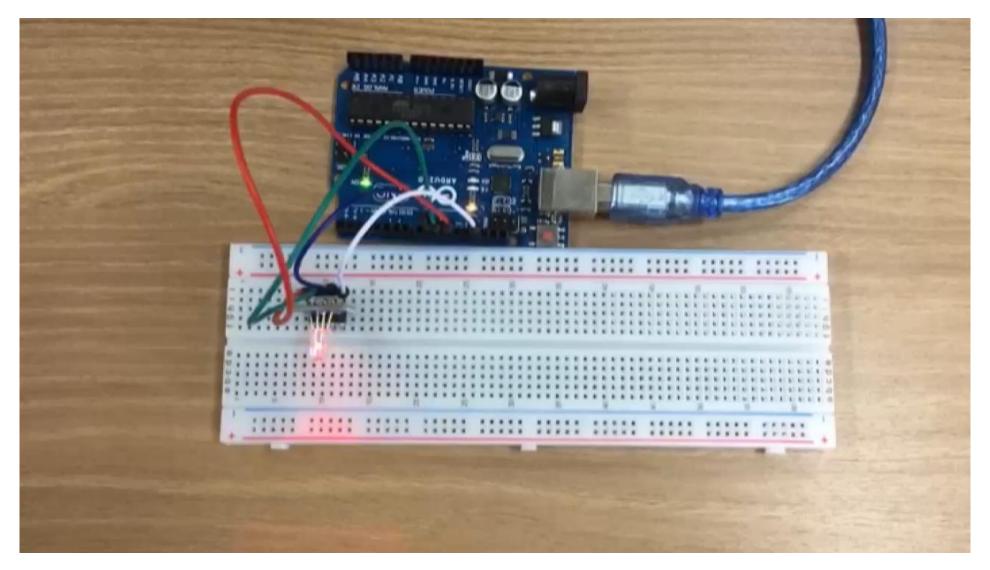

### 소프트웨어를 만들어 봅시다

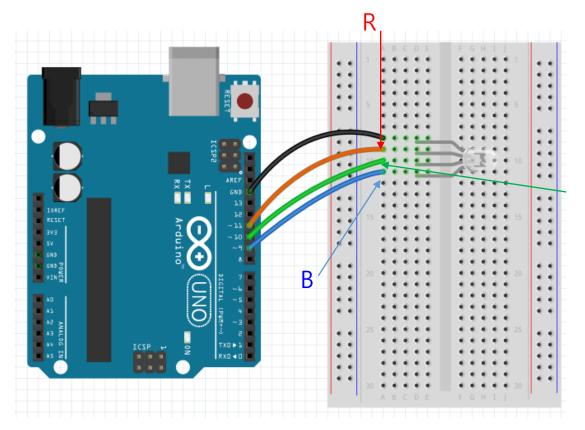


G

아두이노 USB연결 후 확인하세요



```
◎ _6-7 | 아두이노 1.6.6
void setup() {
void loop() {
analogWrite(11, 255);
   analogWrite(10, 0);
   analogWrite(9, 0);
   delay(1000);
   analogWrite(11, 0);
   analogWrite(10, 255);
   analogWrite(9, 0);
   delay(1000);
   analogWrite(11, 0);
   analogWrite(10, 0);
   analogWrite(9, 255);
   delay(1000);
```



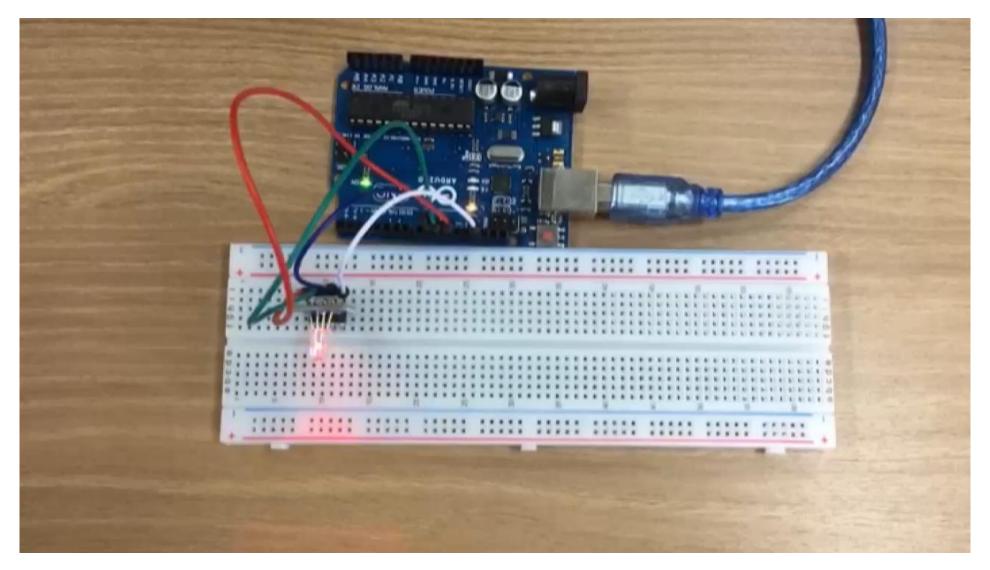





# 3색 LED 실습문제 (신호등 만들기)





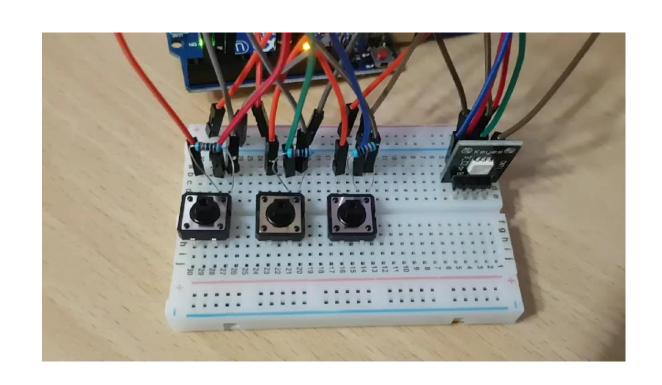


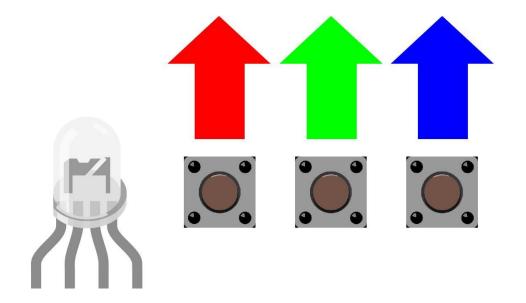

3개의 버튼을 이용하여 빨강, 초록, 파랑의 LED가 각각 켜집니다




## 버튼으로 제어하는 삼색 LED 신호등 준비물

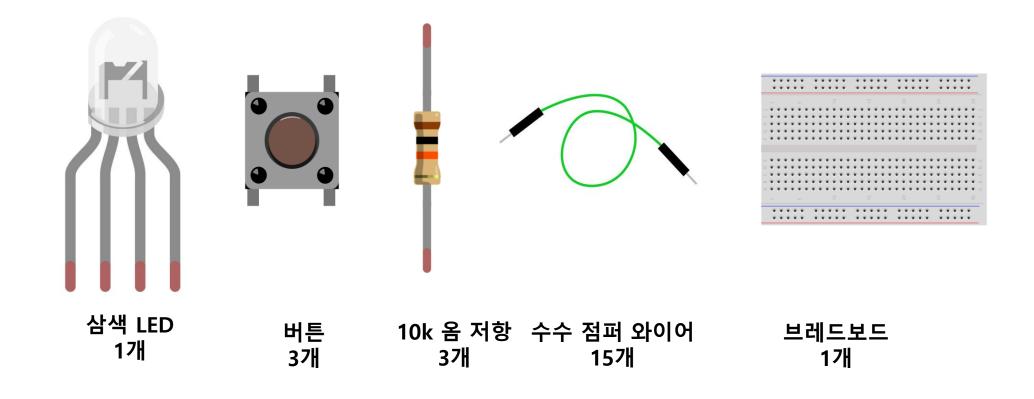

### 하드웨어를 만들어 봅시다



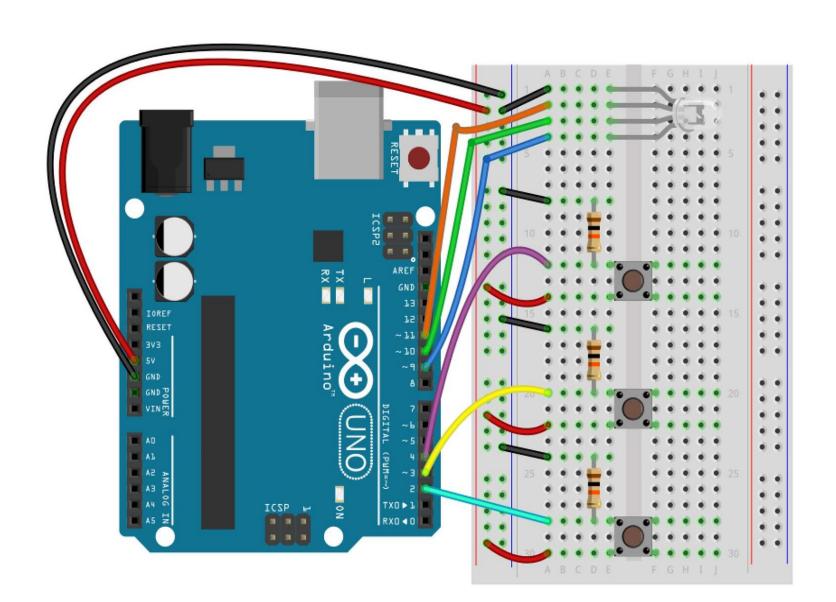

### 레시피) 버튼으로 제어하는 삼색 LED 신호등 만들기



- 1) 아두이노의 그라운드 핀과 전원 핀을 각각 연결합니다.
- 2) 삼색 LED의 각 다리를 그라운드, 11번, 10번, 9번 핀에 연결한다.
- 3) 버튼 세 개를 2,3,4번 핀에 각각 연결한다. (버튼 연결할 때 저항 함께 연결하는 것 잊지 마세요!)
- 4) 보여드리는 대로 프로그램을 코딩 해주세요.
- 5) 아두이노와 PC를 연결해 주세요.
- 6) 스케치 상단의 "확인" 버튼과 "업로드" 버튼을 누릅니다.
- 7) 2번 버튼을 누르면 빨강 빛의, 3번 버튼을 누르면 초록 빛의, 4번 버튼을 누르면 파랑 빛의 LED가 빛납니다.


### 실행결과



- ① 빨강, 초록, 파랑의 LED를 제어하기 위한 버튼이 연결된 2,3,4번 핀을 입력으로 설정한다. (INPUT)
- ② 2번 핀에 연결된 버튼을 누르면 빨강색 LED가 켜지도록 설정한다. 1초간 불이 들어오고 꺼진다.
- ③ 3번 핀에 연결된 버튼을 누르면 초록색 LED가 켜지도록 설정한다. 1초간 불이 들어오고 꺼진다.
- ④ 4번 핀에 연결된 버튼을 누르면 파랑색 LED가 켜지도록 설정한다. 1초간 불이 들어오고 꺼진다.
- ⑤ ② ~ ⑦의 과정을 반복한다.

## 소프트웨어를 만들어봅시다



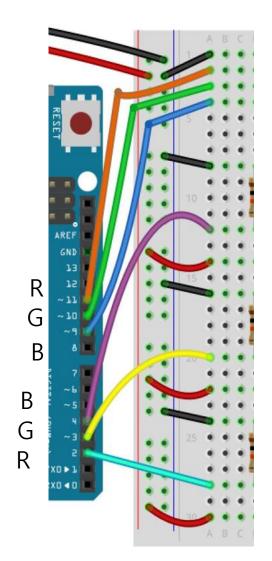

```
◎ _6-7 | 아두이노 1.6.6
                                                 ◎ _6-7 | 아두이노 1.6.6
파일 편집 스케치 툴 도움말
int r = 255, g = 255, b = 255;
void setup() {
 pinMode(2, INPUT);
 pinMode(3, INPUT);
 pinMode(4, INPUT);
void loop() {
 if (digitalRead(2) == HIGH) {
   digitalWrite(11, r);
   delay(1000);
   digitalWrite(11, 0);
```

```
파일 편집 스케치 둘 도움말
if (digitalRead(3) == HIGH) {
   digitalWrite(10, g);
   delay(1000);
   digitalWrite(10, 0);
  if (digitalRead(4) == HIGH) \{
   digitalWrite(9, b);
   delay(1000);
   digitalWrite(9, 0);
```



